

PA1:Unsigned Multiplier and Unsigned Divider

Multiplier:

Area: $1125.978\mu m^2$ slack: 4.3324

Divider:

Area: $1250.2\mu m^2$ slack: 4.2589

學生：李勁磊

學號：B11107048

一、Screenshots and descriptions of each module:

1. 乘法器:

Multiplicand:

```
1 module Multiplicand(input clk, input Reset, input [31:0] Multiplicand_in,
2                       output wire [31:0] Multiplicand_out);
3     assign Multiplicand_out = (Reset == 1) ? Multiplicand_in : Multiplicand_out;
4 endmodule
5
```

1 ~ 2	設定基本的接腳
3	讓輸出在 Reset = 1 時設定 output 刷新

ALU:

```
1 module ALU(input [31:0] Src_1, input [31:0] Src_2,
2            output wire Carry, output wire [31:0] Result);
3     //assign (Carry, Result) = (flag == 1) ? (Src_1 + Src_2) : 33'b0;
4     // Internal wires
5     wire [8:0] Carry_internal;
6     wire [31:0] Sum;
7
8     assign Carry_internal[0] = 1'b0;
9
10    // Generate 8 CLA4 blocks
11    genvar i;
12    generate
13        for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin : CLA4_BLOCK
14            wire [3:0] A = Src_1[i*4 +: 4];
15            wire [3:0] B = Src_2[i*4 +: 4];
16            wire [3:0] G, P, C;
17
18            assign G = A & B;
19            assign P = A ^ B;
20
21            assign C[0] = Carry_internal[i];
22            assign C[1] = G[0] | (P[0] & C[0]);
23            assign C[2] = G[1] | (P[1] & G[0]) | (P[1] & P[0] & C[0]);
24            assign C[3] = G[2] | (P[2] & G[1]) | (P[2] & P[1] & G[0]) | (P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);
25            assign Carry_internal[i+1] = G[3] | (P[3] & G[2]) | (P[3] & P[2] & G[1]) |
26                (P[3] & P[2] & P[1] & G[0]) | (P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);
27            assign Sum[i*4 +: 4] = P ^ C;
28        end
29    endgenerate
30
31    assign Result = Sum;
32    assign Carry = Carry_internal[8];
33
34 endmodule
```

1 ~ 2	宣告接腳
13 ~ 32	使用 CLA 電路來組成 32bit adder

Control:

```
1 module Control(input Run, input Reset, input clk,
2               output reg Ready, output reg pre_finish);
3     reg [6:0] step_count;
4     initial begin
5         step_count = 0;
6         Ready = 0;
7     end
8     always@(*) begin
9         if(Reset == 1) begin
10             Ready = 0;
11             pre_finish = 0;
12         end
13         else if(step_count == 32) begin
14             pre_finish = 1;
15         end
16         else if(step_count == 33) begin
17             Ready = 1;
18         end
19     end
20     always@(posedge clk) begin
21         if(Reset == 1) begin
22             step_count = 0;
23         end
24         else if(Run == 1 && step_count < 33) begin
25             step_count = step_count + 1;
26         end
27     end
28 endmodule
```

1 ~ 3	宣告一些基本的接腳
8 ~ 28	輸出總共有 2 之接腳，Ready 跟 pre_finish，pre_finish 是用來穩定 output 訊號的，因為有些時候輸出會讀到上一個 state 的狀態

Product:

```
1 module Product(input [31:0]Multiplier_in, input pre_finish, input ALU_carry
2 ,input [31:0] ALU_result, input Reset, input clk, input Run,
3 input Ready, output reg [63:0] Product, output wire add_flag);
4 initial begin
5     Product = 64'b0;
6 end
7 assign add_flag = (Product[0] == 1) ? 1: 0;
8
9 always@(posedge clk) begin
10     if(Reset == 1) begin
11         Product <= {32'b0, Multiplier_in};
12     end
13     if(Run == 1 && pre_finish == 0) begin
14         if(Product[0] == 1) begin
15             Product[63:31] <= {ALU_carry, ALU_result};
16             Product[30:0] <= Product[31:1];
17         end
18         else begin
19             Product[63:0] <= {1'b0, Product[63:1]};
20         end
21     end
22 end
23 endmodule
```

1 ~ 6	宣告一些基本的接腳
7	輸出是否需要進行加法的訊號，讓 ALU 可以先進行加法
9 ~ 22	如果在步數在 32 之前執行加法的功能，如果是 32 步以上就保值結果

2. 除法器：

Divisor:

```
1 module Divisor(input Reset, input [31:0] Divisor_in,
2               output wire [31:0] Divisor_out);
3     assign Divisor_out = (Reset == 1) ? Divisor_in : Divisor_out;
4 endmodule
```

1 ~ 2	宣告一些基本的接腳
3	如果輸入 Reset = 1，那就刷新輸出，反之保持先前的結果

ALU:

```
1 module ALU(input [31:0] Src_1, input [31:0] Src_2,
2            output wire Carry, output wire [31:0] Result);
3     wire [31:0] B_invert;
4     wire [8:0] Carry_internal;
5     wire [31:0] Sum;
6
7     assign B_invert = ~Src_2; // Step 1: 取反 B
8     assign Carry_internal[0] = 1'b1; // Step 2: 加上 +1，完成 2's complement
9
10    // Look-ahead Adder 結構: Src_1 + ~Src_2 + 1
11    genvar i;
12    generate
13        for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin : CLA4_BLOCK
14            wire [3:0] A = Src_1[i*4 +: 4];
15            wire [3:0] B = B_invert[i*4 +: 4];
16            wire [3:0] G, P, C;
17
18            assign G = A & B;
19            assign P = A ^ B;
20
21            assign C[0] = Carry_internal[i];
22            assign C[1] = G[0] | (P[0] & C[0]);
23            assign C[2] = G[1] | (P[1] & G[0]) | (P[1] & P[0] & C[0]);
24            assign C[3] = G[2] | (P[2] & G[1]) | (P[2] & P[1] & G[0]) | (P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);
25            assign Carry_internal[i+1] = G[3] | (P[3] & G[2]) | (P[3] & P[2] & G[1]) |
26                (P[3] & P[2] & P[1] & G[0]) | (P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);
27
28            assign Sum[i*4 +: 4] = P ^ C;
29        end
30    endgenerate
31
32    assign Result = Sum;
33    assign Carry = ~Carry_internal[8]; // 若結果為正 (MSB = 0)，Carry = 1
34 endmodule
```

1 ~ 2	宣告接腳
10~33	使用 CLA 電路來組成 32bit 減法

Control:

```

1  module Control(input Run, input Reset, input clk,
2                      output reg Ready, output reg pre_finish);
3      reg [6:0] step_count;
4      initial begin
5          step_count = 0;
6          Ready = 0;
7          pre_finish = 0;
8      end
9      always@(*) begin
10         if(Reset == 1) begin
11             Ready = 0;
12             pre_finish = 0;
13         end
14         else if(step_count == 32) begin
15             pre_finish = 1;
16         end
17         else if(step_count == 33) begin
18             Ready = 1;
19         end
20     end
21     always@(posedge clk) begin
22         if(Reset == 1) begin
23             step_count = 0;
24         end
25         else if(Run == 1 && step_count < 33) begin
26             step_count <= step_count + 1;
27         end
28     end
29 endmodule

```

1 ~ 8	宣告一些 output 接腳跟 reg 的 initial 狀態
9 ~ 29	如果 Reset = 0 重置輸出接腳，根據次數輸出對應的接腳

Remainder:

```

1  module Remainder(input pre_finish, input Reset, input clk, input Ready,
2                      input Run, input [31:0] ALU_result, input [31:0] Dividend_in,
3                      input ALU_carry, output reg [63:0] Remainder_out);
4      reg step_count;
5      always@(posedge clk) begin
6          if(Reset == 1) begin
7              Remainder_out <= {31'b0, Dividend_in, 1'b0};
8              step_count <= 0;
9          end
10         else if(Run == 1 && pre_finish == 0) begin
11             if(ALU_carry == 0) begin
12                 Remainder_out[63:32] <= {ALU_result[30:0], Remainder_out[31]};
13                 Remainder_out[31:0] <= {Remainder_out[30:0], 1'b1};
14             end
15             else begin
16                 Remainder_out[63:0] <= {Remainder_out[62:0], 1'b0};
17             end
18         end
19         else if(pre_finish == 1 && Ready == 0) begin
20             if(step_count == 0) begin
21                 Remainder_out[63:32] <= {1'b0, Remainder_out[62:33]};
22                 step_count <= 1;
23             end
24         end
25     end
26 endmodule

```

1 ~ 4	宣告一些基本的接腳
-------	-----------

5 ~ 25	如果 Run = 1 執行正常的除法，如果 pre_finish = 1 Ready = 0 執行餘數的左移，如果 Ready = 1 保持結果
--------	--

二、Descriptions test commands for each module:

Multiplier test bench:

測試不同種 input 的情況：有正常的輸入、由 F 乘到最大值、乘零、最大乘最大的所有情況

Divider test bench:


測試不同種 input 的情況：除數大於被除數、被除數大於除數、隨機數值的除法

Multiplier Test Bench	Divider Test Bench
<pre> 1 0000000F_0000000F 2 0000FFFF_0000000F 3 FFFFFFFF_0000000F 4 00000000_FFFFFFFF 5 FFFFFFFF_FFFFFFFF 6 12345678_12345678 </pre>	<pre> 1 FFFFFFFF_FFFFFFFF 2 0000000F_0000000F 3 0000FFFF_0000000F 4 FFFFFFFF_0000000F 5 00000000_FFFFFFFF 6 0000000F_FFFFFFFF 7 FFFFFFFF_FFFFFFFF 8 87654321_12345678 </pre>

三、Stimulation Result:

Multiplier:

Input Signal	Ideal output
0000000F_0000000F	000000000000000e1
實際波形輸出	
Input Signal	Ideal output
0000FFFF_0000000F	0000000000000efff1
實際波形輸出	
Input Signal	Ideal output
FFFFFFFF_0000000F	00000000effffffff1
實際波形輸出	
Input Signal	Ideal output
00000000_FFFFFFFF	00000000000000000
實際波形輸出	
Input Signal	Ideal output
FFFFFFFF_FFFFFFFF	fffffffe000000001
實際波形輸出	
Input Signal	Ideal output
12345678_12345678	014b66dc1df4d840
實際波形輸出	

 

Divider:

Input Signal	Ideal output
FFFFFFFFE_FFFFFFFF	00000000_fffffffe
實際波形輸出	
Input Signal	Ideal output
0000000F_0000000F	00000001_00000000
實際波形輸出	
Input Signal	Ideal output
0000FFFF_0000000F	00001111_00000000
實際波形輸出	
Input Signal	Ideal output
FFFFFFFFF_0000000F	11111111_00000000
實際波形輸出	
Input Signal	Ideal output
0000000F_FFFFFFFF	00000000_0000000f
實際波形輸出	

四、Conclusion and insight on this homework.:

在這次做報告的過程中發生很多小插曲，我原本是打算使用 finite state machine 來進行編寫，然後已經寫好之後才知道原來會限制 clk 的數量，所以我之前的程式直接不能使用，後來我全部從新寫，花了很多時間才完成。

另外一個問題就是有些時候 Ready 訊號跳起來時，output 的數值也是正確的，但是在 tb_out 那個檔案中卻會發現輸出卻是上一個狀態的數值，所以最後我只好多一個 clk 來穩定輸出，讓 tb 讀到的數值是正確的。

最後我發現如果直接用 $A+B$ 或是 $A-B$ ，ALU 的面積會變得很 大，所以後來我詢問其他同學有沒有甚麼方法，所以我就參考他們的經驗加上 chatGPT，成功的寫出 look ahead 的加減法器。